

第六章 数字逻辑实验设计

6.1 实验一 基本门电路与数据扩展描述

1. 实验介绍

在本次实验中，我们将练习使用 Verilog HDL 语言，并采用三种不同的描述方式设计基本门电路，实现数据扩展。

2. 实验目标

- 学习用不同的描述方式设计基本门电路并实现数据扩展。
- 学习设计仿真工具的使用方法。
- 学习如使用开发板。

3. 实验原理

1) 基本门电路实验

(1) 基本与或非门实验

图 6.1.1 给出了所要建模的基本与或非门实验的电路原理图。

 


图 6.1.1 与或非门实验的电路原理图

● 接口定义:

```
module logic_gates_1(iA,iB,oAnd,oOr,oNot); //结构描述
    input iA,iB; //输入信号 A、B
    output oAnd,oOr,oNot; //与、或、非输出信号
```

```
module logic_gates_2(iA,iB,oAnd,oOr,oNot); //数据流描述
    input iA,iB; //输入信号 A、B
    output oAnd,oOr,oNot; //与、或、非输出信号
```

```
module logic_gates_3(iA,iB,oAnd,oOr,oNot); //行为描述
    input iA,iB; //输入信号 A、B
    output oAnd,oOr,oNot; //与、或、非输出信号
```

● Verilog 代码描述:

a) 结构型描述

```
module logic_gates_1(iA,iB,oAnd,oOr,oNot);  
    input iA, iB;  
    output oAnd,oOr,oNot;  
    and and_inst(oAnd, iA,iB);  
    or or_inst(oOr, iA,iB);  
    not not_inst(oNot, iA);  
endmodule
```

b) 数据流型描述

```
module logic_gates_2(iA,iB,oAnd,oOr,oNot);  
    input iA, iB;  
    output oAnd,oOr,oNot;  
    assign oAnd = iA & iB;  
    assign oOr = iA | iB;  
    assign oNot = ~iA;  
endmodule
```

c) 行为描述

```
module logic_gates_3(iA,iB,oAnd,oOr,oNot);  
    input iA, iB;  
    output oAnd,oOr,oNot;  
    reg oAnd, oOr, oNot;  
    always @ (*)  
    begin  
        oAnd = iA & iB;  
        oOr = iA | iB;  
        oNot = ~ iA;  
    end  
endmodule
```

● TestBench 代码描述:

<pre>`timescale 1ns/1ns module logic_gates_tb; reg iA; reg iB; wire oAnd; wire oOr; wire oNot;</pre>	<pre>initial begin iB = 0; #40 iB = 0; #40 iB = 1; #40 iB = 1; #40 iB = 0; end</pre>
--	--

```
initial
begin
    iA = 0;
    #40 iA = 1;
    #40 iA = 0;
    #40 iA = 1;
    #40 iA = 0;
end
```

```
logic_gates_1
logic_gates_inst(
    .iA(iA),
    .iB(iB),
    .oAnd(oAnd),
    .oOr(oOr),
    .oNot(oNot)
);
endmodule
```

● Modelsim 仿真

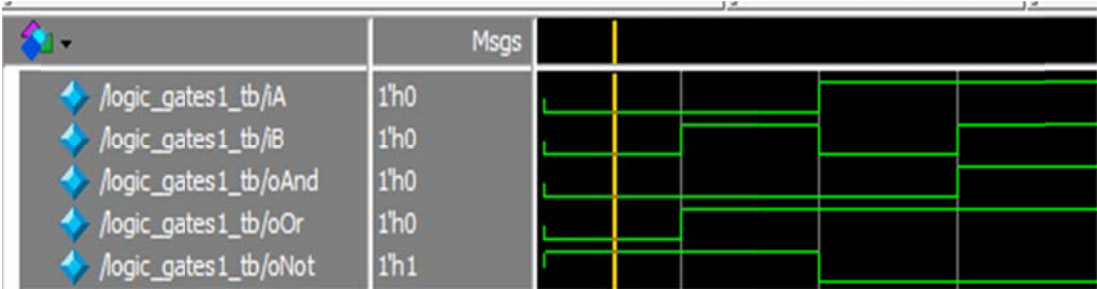


图 6.1.2 仿真结果

● XDC 文件配置

变量	iA	iB	oAnd	oOr	oNot
N4 板上的管脚	SW0 (J15)	SW1 (L16)	LD0 (H17)	LD1 (K15)	LD2 (J13)

● 综合下板


 


图 6.1.3 综合下板结果

(2) 三态门实验

图 6.1.4 给出了所要建模的三态门的逻辑符号和真值表。

 

A	Ena	Tri
0	0	z
1	0	z
0	1	0
1	1	1

图 6.1.4 三态门的逻辑符号和真值表

● 接口定义:

```
module three_state_gates(iA,iEna,oTri);
    input iA;           //输入信号 A
    input iEna;         //使能信号 Ena,高电平有效
    output oTri;        //三态输出信号 Tri
endmodule
```

● Verilog 代码描述:

```
module three_state_gates(iA,iEna,oTri);
    input iA;
    input iEna;
    output oTri;
    assign oTri = (iEna==1)? iA:'bz;
endmodule
```

● TestBench 代码描述:

```
`timescale 1ns/1ns
Module three_state_gates_tb;
    reg iA;
    reg iEna;
    wire oTriState;

    three_state_gates uut (
        .iA(iA),
        .iEna(iEna),
        .oTri(oTriState)
    );

    initial
    begin
        iA = 0;
        #40 iA = 1;
        #40 iA = 0;
        #40 iA = 1;
    end
    initial
    begin
        iEna = 1;
        #20 iEna = 0;
        #40 iEna = 1;
        #20 iEna = 0;
    end
endmodule
```

● Modelsim 仿真

 


图 6.1.5 仿真结果

● XDC 文件配置

变量	iA	iEna	oTri
N4 板上的管脚	SW0 (J15)	BTNR (M17)	LD0 (H17)

● 综合下板

 


图 6.1.6 综合下板结果

2) 数据扩展实验

本实验所建模的扩展模块的功能为将输入的数据扩展为 32 位数据。

● 接口定义:

```
module extend #(parameter WIDTH = 16)(
    input [WIDTH - 1:0] a, //输入数据，数据宽度可以根据需要自行定义
    input sext,           //sext 有效为符号扩展，否则 0 扩展
    output [31:0] b       //32 位输出数据
);
```

● Verilog 代码描述:

```
module extend #(parameter WIDTH = 16)(
    input [WIDTH-1:0] a,
    input sext, //sext 有效是为符号扩展，否则为 0 扩展
    output [31:0] b
);
```

```
assign b=sext? {{(32-WIDTH){a[WIDTH-1]}},a} : {27'b0,a};
endmodule
```

● TestBench 代码描述:

```
`timescale 1ns/1ns
module extend_tb;
    reg [15:0] a;
    reg sext;
    wire [31:0] b;
    // Instantiate the Unit Under Test (UUT)
    extend uut (.a(a),.sext(sext),.b(b));
    initial
        begin
            // Initialize Inputs
            a = 0;
            sext = 0;
            // Wait 100 ns for global reset to finish
            #100;
            // Add stimulus here
            sext = 1;
            a = 16'h0000;
            #100;
            sext = 0;
            a = 16'h8000;
            #100;
            sext = 1;
            a = 16'h8000;
            #100;
            sext = 0;
            a = 16'hffff;
            #100;
            sext = 1;
            a = 16'hffff;
            #100;
        end
endmodule
```

● Modelsim 仿真

 


图 6.1.7 仿真结果

4. 实验步骤:

1. 用 logisim 画出基本与或非门实验电路原理图，验证逻辑。
2. 新建 Vivado 工程，编写各个模块。
3. 编写各个模块的 test bench，并调用 ModelSim 仿真测试各模块。
4. 配置 XDC 文件，综合下板，并观察实验现象。
5. 按照要求书写实验报告。