

## 6.8 实验八 RAM 与寄存器堆

### 1. 实验介绍

在本次实验中,我们将使用 Verilog HDL 语言实现 RAM 以及寄存器堆的设计和仿真。

### 2. 实验目标

- 深入了解 RAM 与寄存器堆的原理。
- 用 logicsim 画出一个包含 16 个寄存器的寄存器堆原理图。
- 学习使用 Verilog HDL 语言设计实现 RAM 以及寄存器堆。

### 3. 实验原理

#### 1) RAM

半导体随机读写存储器,简称 RAM,它是数字计算机和其他数字系统的重要存储部件,可存放大量的数据。图 6.8.1 所示为 RAM 的逻辑结构图,其主体是存储矩阵,另有地址译码器和读写控制电路两大部分。读写控制电路中加有片选控制和输入输出缓冲器等,以便组成双向 I/O 数据线。

 


图 6.8.1 RAM 的逻辑结构图

RAM 有三组信号线:

- 地址线: 单向, 传送地址码 (二进制数), 以便按地址码访问存储单元;
- 数据线: 双向, 将数据码 (二进制数) 送入存储矩阵或从存储矩阵读出;
- 读/写命令线: 单向控制线, 分时发送这两个命令, 要保证读时不写, 写时不读。

如图 6.8.2 所示, 为本实验所需要实现的 RAM 的示意图。

 


图 6.8.2 本实验的 RAM 示意图

● 接口定义:

```
module ram (
input clk, //存储器时钟信号, 上升沿时向 ram 内部写入数据
input ena, //存储器有效信号, 高电平时存储器才运行, 否则输出 z
input wena, //存储器读写有效信号, 高电平为写有效, 低电平为读有效, 与 ena
            //同时有效时才可对存储器进行读写
input [4:0] addr, //输入地址, 指定数据读写的地址
input [31:0] data_in, //存储器写入的数据, 在 clk 上升沿时被写入
output [31:0] data_out //存储器读出的数据,
)

```

**提示:** 可以使用 reg 数组来实现, 大小至少 1024bit。

可以利用 \$readmemh("文件名", 数组名) 语句使用文件初始化 reg 数组。


```
module ram2 (
input clk, //存储器时钟信号, 上升沿时向 ram 内部写入数据
input ena, //存储器有效信号, 高电平时存储器才运行, 否则输出 z
input wena, //存储器读写有效信号, 高电平为写有效, 低电平为读有效, 与
            //ena 同时有效时才可对存储器进行读写
input [4:0] addr, //输入地址, 指定数据读写的地址
inout [31:0] data, //存储器数据线, 可传输存储器读出或写入的数据。
                  //写入的数据在 clk 上升沿时被写入
)

```

2) 寄存器堆 (regfiles)

一个寄存器是由  $m$  个触发器或锁存器按并行方式输入且并行方式输出连接而成。它只能记忆 1 个字, 1 个字的长度等于  $n$  个比特。当需要记忆多个字时, 一个寄存器就不够用了, 在这种情况下, 这些集中使用的寄存器组的逻辑结构称为寄存器堆。

图 6.8.3 位寄存器堆的逻辑结构与原理示意图, 它由寄存器组、地址译码器、多路选择器 MUX 及多路分配器 DMUX 等部分组成。

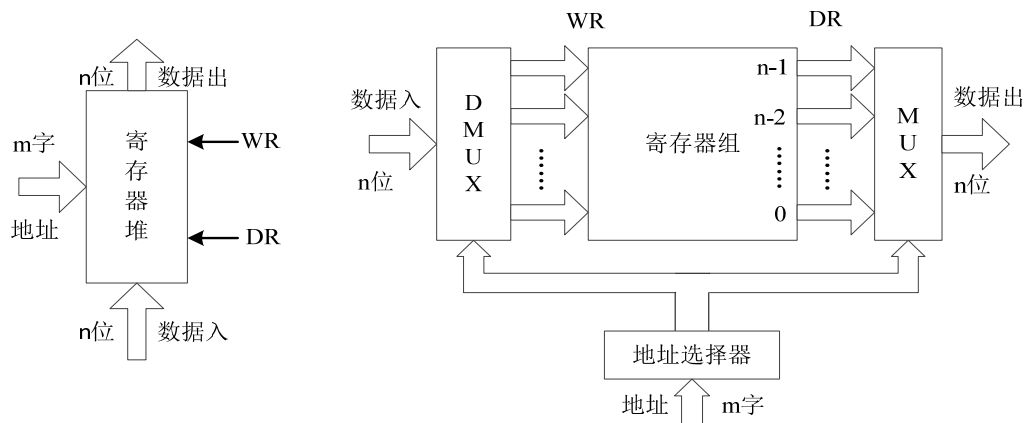

(a) 逻辑结构图 (b) 原理示意图

图 6.8.3 寄存器堆的逻辑结构

图 6.8.4 给出了由四个 4 位寄存器组成的寄存器堆原理图,其主要由 1 个 2-4 译码器、4 个 4 位寄存器和 2 个 4 位 4 选 1 选择器实现, 其中:

- we 信号连 2-4 译码器的使能端,使用 waddr 确定 we 信号被输入到哪个寄存器中;
- clk 信号连接入每个寄存器, 控制寄存器的读写;
- rst 信号连接入每个寄存器, 控制寄存器的复位;
- 所有寄存器的输出连接到两个 4 位 4 选 1 选择器,使用两个输入 raddr1,raddr2 控制输出的值。

 


图 6.8.4 由 4 个寄存器组成的寄存器堆原理图

图 6.8.5 给出了本实验所要建模的寄存器堆的功能框图。

 


图 6.8.5 本实验所要建模的寄存器堆功能框图

● 接口定义:

```
module Regfiles(  
    input clk, //寄存器组时钟信号, 下降沿写入数据  
    input rst, //reset 信号, 异步复位, 高电平时全部寄存器置零  
    input we, //寄存器读写有效信号, 高电平时允许寄存器写入数据,  
              低电平时允许寄存器读出数据  
    input [4:0] raddr1, //所需读取的寄存器的地址  
    input [4:0] raddr2, //所需读取的寄存器的地址  
    input [4:0] waddr, //写寄存器的地址  
    input [31:0] wdata, //写寄存器数据, 数据在 clk 下降沿时被写入  
    output [31:0] rdata1, //raddr1 所对应寄存器的输出数据  
    output [31:0] rdata2 //raddr2 所对应寄存器的输出数据  
);
```

**要求：**使用以前实验中的译码器、寄存器、以及选择器的模块实例化来实现。

## 4. 实验步骤

1. 参考图 6.8.4, 用 logicsim 画出由 16 个 4 位寄存器组成的寄存器堆电路原理图, 并验证逻辑。
2. 新建 Vivado 工程, 编写各个模块。
3. 用 ModelSim 仿真测试各模块。
4. 按照要求书写实验报告。